

第3章 电路分析方程

3.1 结点分析法 Nodal Analysis

1. 结点分析方程 Nodal Equations
2. 观察法列写结点分析方程 Nodal Equations by Inspection
3. 含电源支路的结点分析方程 Nodal Equations with source branch

3.2 网孔分析法 Mesh Analysis

1. 网孔分析方程 Mesh Equations
2. 观察法列写网孔分析方程 Mesh Equations by Inspection
3. 含电源支路的网孔分析方程 Mesh Equations with source branch

第3章 电路分析方程

- 目标：
- 熟练应用结点分析法。
 - 熟练应用网孔分析法。
 - 根据电路特点选择最佳分析方法。
- 难点：
- 含电压源支路电路的结点方程。
 - 含电流源支路电路的网孔方程。

学时： 4

3.1 概述：电路分析方法

➤ 直接方法


以支路电压、支路电流为变量列写方程。
分为支路电流法和支路电压法。

➤ 间接方法

求解一组**独立变量**方程来分析电路。
分为结点分析法、网孔（回路）分析法。

3.1 概述：电路分析方法

电路的基本方程

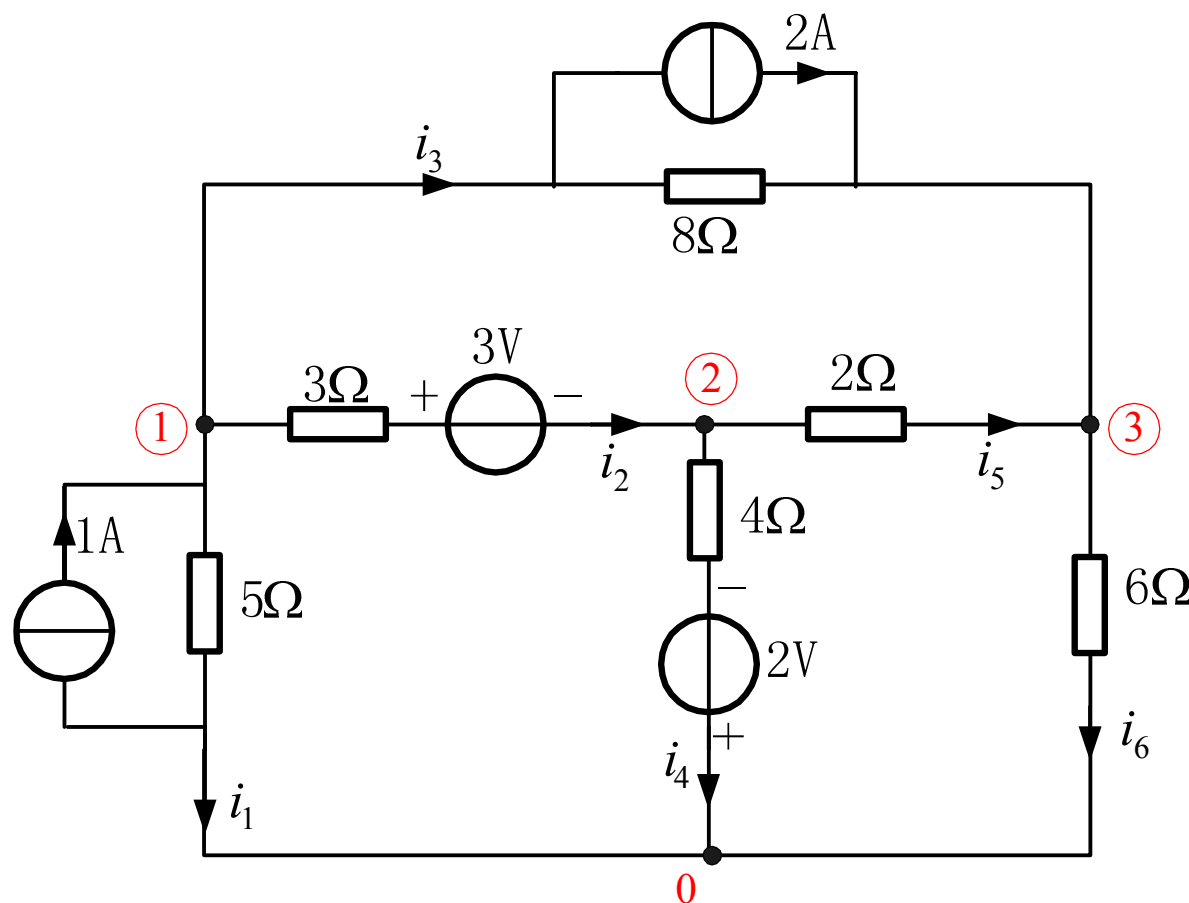


$b=6, n=4,$
➤ KCL $n-1=3$
➤ KVL $b-n+1=3$
➤ VAR $b=6$

3.3 结点分析法 (Nodal Analysis)

结点电压法的思想

以**结点电压**为变量，对各**结点列写KCL方程**并求解，称为**结点电压分析法**，简称**结点法**。

对应于结点法列写的方程称为**结点电压方程**。

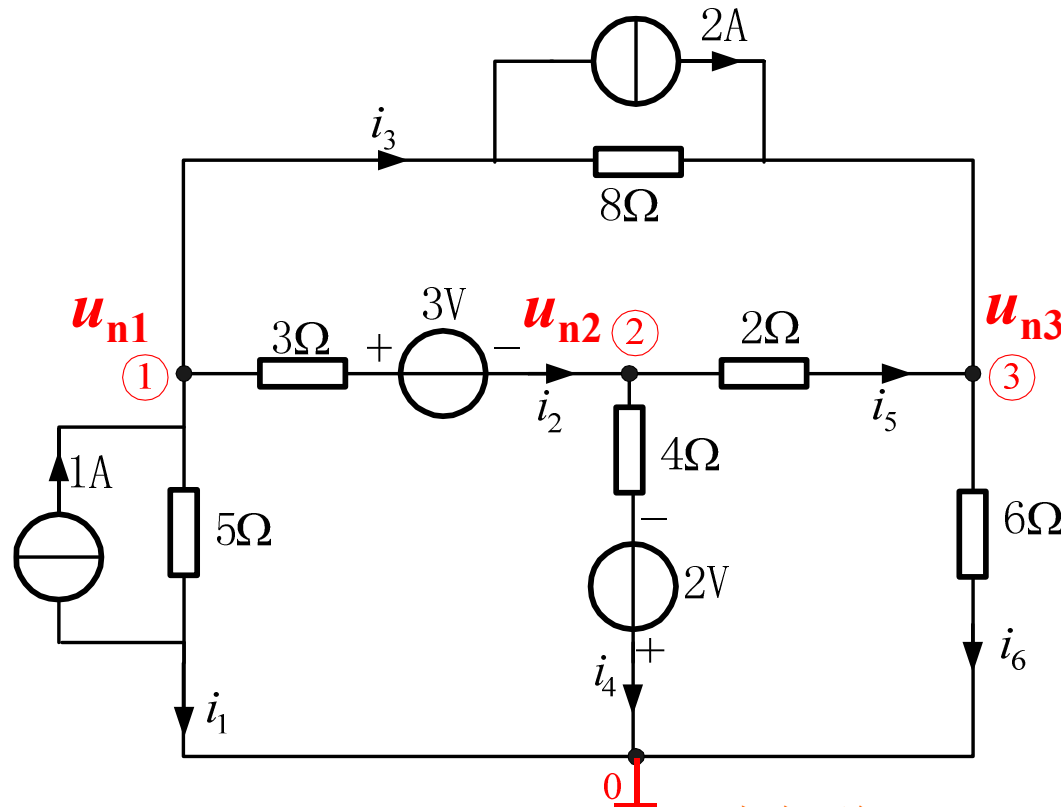

$$\begin{cases} i_1 + i_2 + i_3 = 0 \\ -i_2 + i_4 + i_5 = 0 \\ -i_3 - i_5 + i_6 = 0 \end{cases}$$

3.1 结点分析法 Nodal analysis

1. 结点方程 Nodal equations

$$i_1 = \frac{u_{n1}}{5} - 1$$

$$i_3 = \frac{u_{n1} - u_{n3}}{8} + 2$$


$$i_2 = \frac{u_{n1} - u_{n2} - 3}{3}$$

$$i_4 = \frac{u_{n2} + 2}{4}$$

$$i_5 = \frac{u_{n2} - u_{n3}}{2}$$

$$i_6 = \frac{u_{n3}}{6}$$

2022/9/26

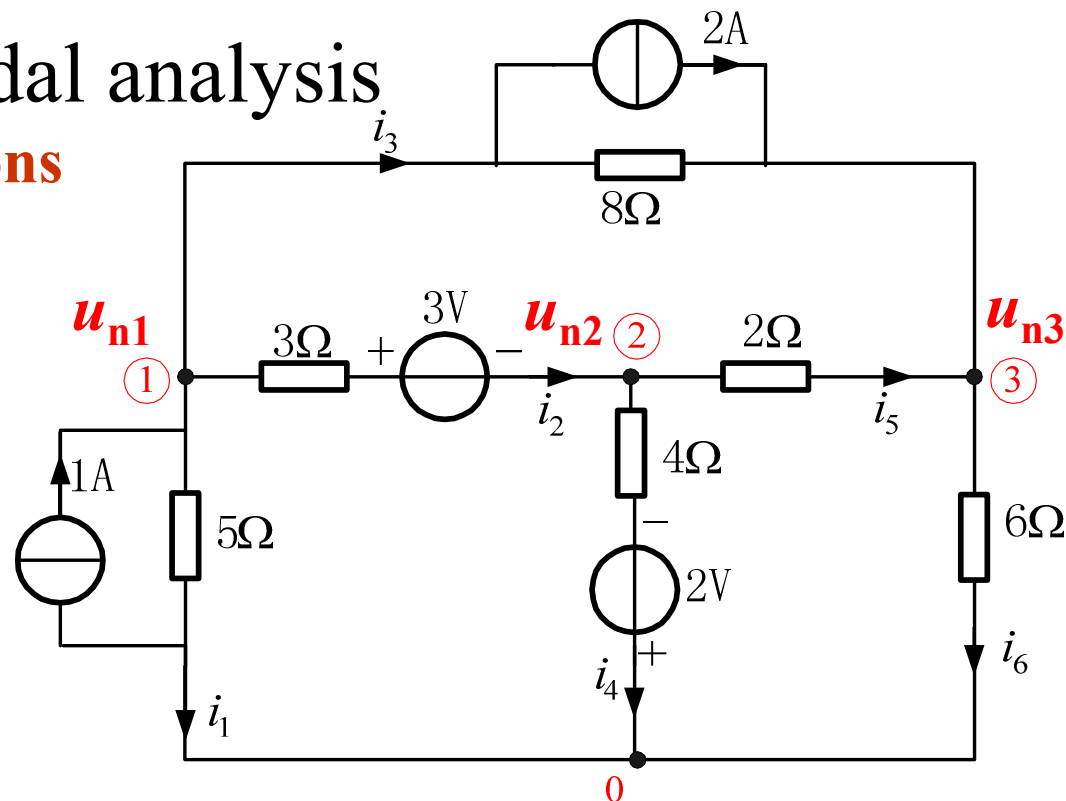

$$\left(\frac{u_{n1}}{5} - 1\right) + \left(\frac{u_{n1} - u_{n2} - 3}{3}\right) + \left(\frac{u_{n1} - u_{n3}}{8} + 2\right) = 0$$

$$-\left(\frac{u_{n1} - u_{n2} - 3}{3}\right) + \left(\frac{u_{n2} + 2}{4}\right) + \left(\frac{u_{n2} - u_{n3}}{2}\right) = 0$$

$$-\left(\frac{u_{n1} - u_{n3}}{8} + 2\right) - \left(\frac{u_{n2} - u_{n3}}{2}\right) + \left(\frac{u_{n3}}{6}\right) = 0$$

电路理论

6


3.1 结点分析法 Nodal analysis

1. 结点方程 Nodal equations

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{3} + \frac{1}{8}\right)u_{n1} - \frac{1}{3}u_{n2} - \frac{1}{8}u_{n3} \\ &= 1 + \frac{3}{3} - 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & -\frac{1}{3}u_{n1} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\right)u_{n2} - \frac{1}{2}u_{n3} \\ &= -\frac{3}{3} - \frac{2}{4} \end{aligned}$$
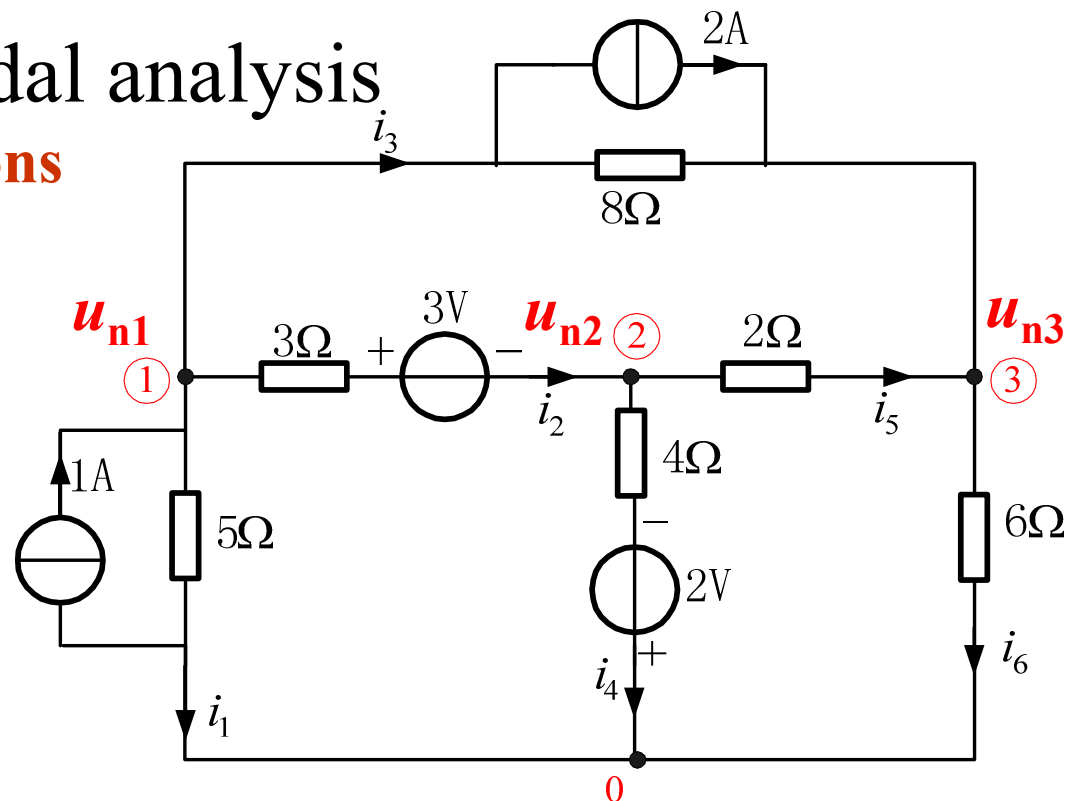
$$\begin{aligned} & -\frac{1}{8}u_{n1} - \frac{1}{2}u_{n2} + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6}\right)u_{n3} \\ &= 2 \end{aligned}$$



$$\left(\frac{u_{n1}}{5} - 1\right) + \left(\frac{u_{n1} - u_{n2} - 3}{3}\right) + \left(\frac{u_{n1} - u_{n3}}{8} + 2\right) = 0$$

$$-\left(\frac{u_{n1} - u_{n2} - 3}{3}\right) + \left(\frac{u_{n2} + 2}{4}\right) + \left(\frac{u_{n2} - u_{n3}}{2}\right) = 0$$

$$-\left(\frac{u_{n1} - u_{n3}}{8} + 2\right) - \left(\frac{u_{n2} - u_{n3}}{2}\right) + \left(\frac{u_{n3}}{6}\right) = 0$$

3.1 结点分析法 Nodal analysis

1. 结点方程 Nodal equations

$$\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{3} + \frac{1}{8}\right)u_{n1} - \frac{1}{3}u_{n2} - \frac{1}{8}u_{n3}$$


$$= 1 + \frac{3}{3} - 2$$

$$-\frac{1}{3}u_{n1} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\right)u_{n2} - \frac{1}{2}u_{n3}$$

$$= -\frac{3}{3} - \frac{2}{4}$$

$$-\frac{1}{8}u_{n1} - \frac{1}{2}u_{n2} + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6}\right)u_{n3}$$

$$= 2$$

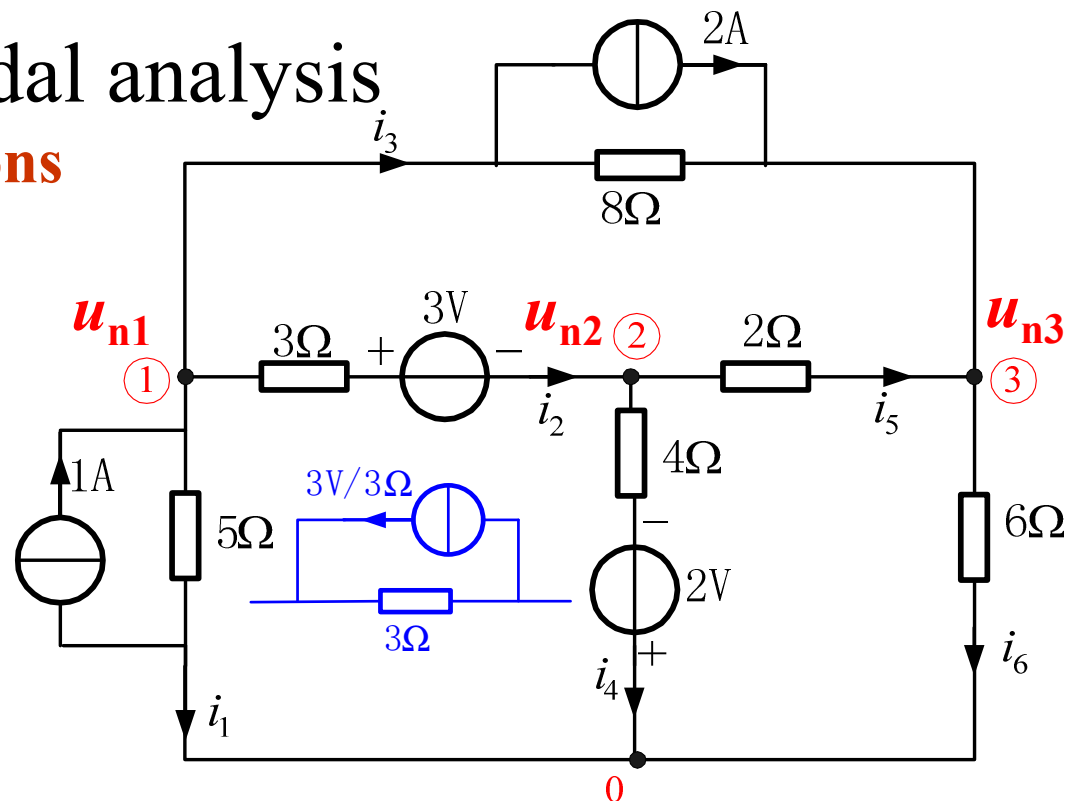

$$\begin{bmatrix} \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{3} + \frac{1}{8}\right) & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{8} \\ -\frac{1}{3} & \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\right) & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{8} & -\frac{1}{2} & \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6}\right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{n1} \\ u_{n2} \\ u_{n3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + \frac{3}{3} - 2 \\ -\frac{3}{3} - \frac{2}{4} \\ 2 \end{bmatrix}$$

2.快速列写法

$$\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{3} + \frac{1}{8}\right)u_{n1} - \frac{1}{3}u_{n2} - \frac{1}{8}u_{n3}$$


$$= 1 + \frac{3}{3} - 2$$

$$-\frac{1}{3}u_{n1} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\right)u_{n2} - \frac{1}{2}u_{n3}$$

$$= -\frac{3}{3} - \frac{2}{4}$$

$$-\frac{1}{8}u_{n1} - \frac{1}{2}u_{n2} + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6}\right)u_{n3}$$

$$= 2$$

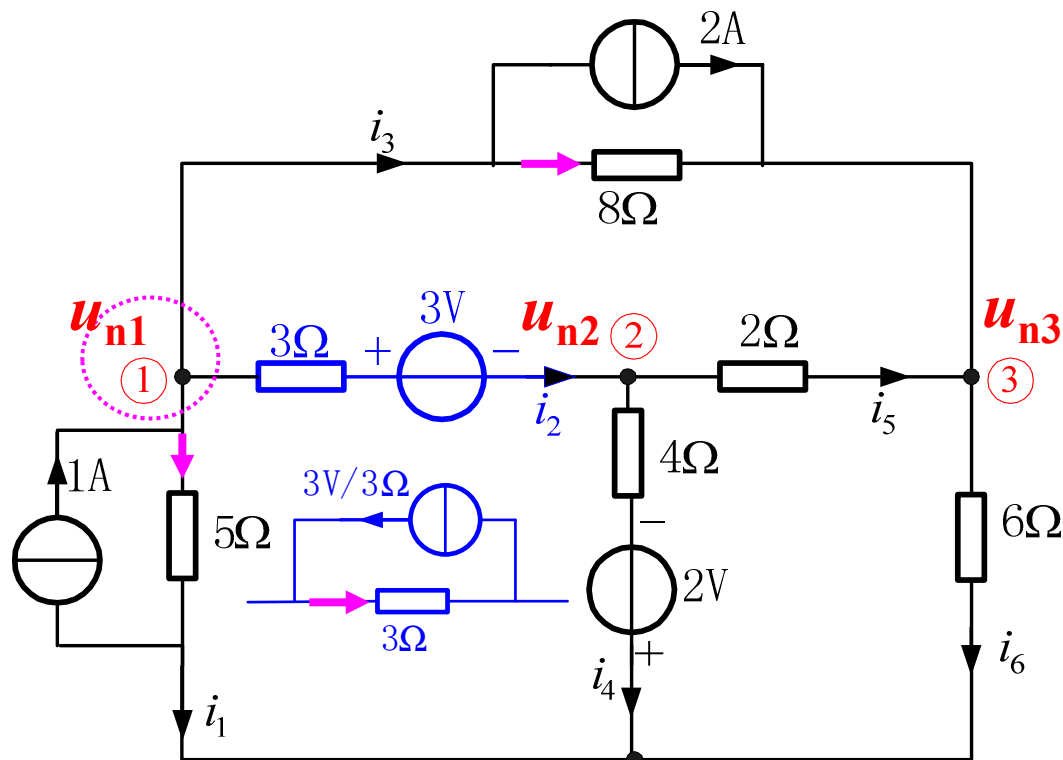

$$G_{11}u_{n1} + G_{12}u_{n2} + G_{13}u_{n3} = i_{sn1}$$

$$G_{21}u_{n1} + G_{22}u_{n2} + G_{23}u_{n3} = i_{sn2}$$

$$G_{31}u_{n1} + G_{32}u_{n2} + G_{33}u_{n3} = i_{sn3}$$

G_{kk} : Self-conductance —— k结点上各支路电导之和


G_{kj} : Mutual-conductance —— k、j 结点间支路电导的负值

i_{snk} : Equivalent nodal current source —— 流入k结点所有电流源代数和

3、特殊支路的处理

a. 电流源支路 (With current source branch)



电流源支路视为电导为零的诺顿支路

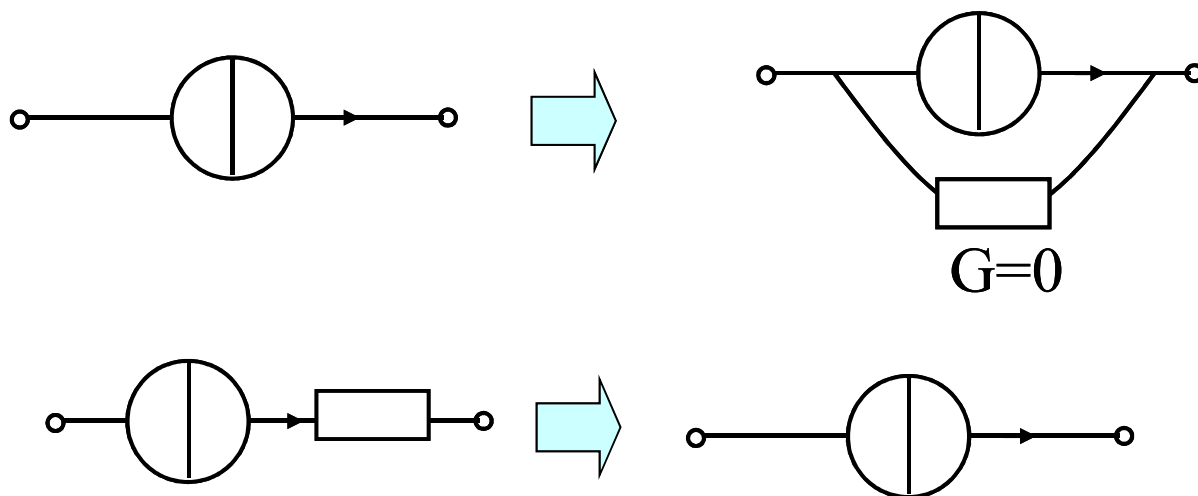

与无伴电流源串联的电阻不出现在结点方程中。



3、特殊支路的处理

a. 电流源支路 (With current source branch)

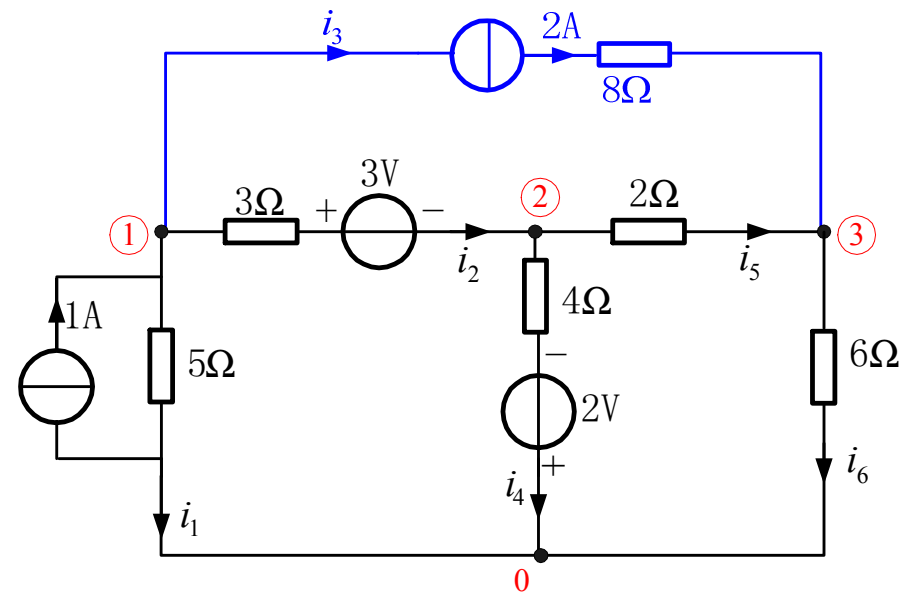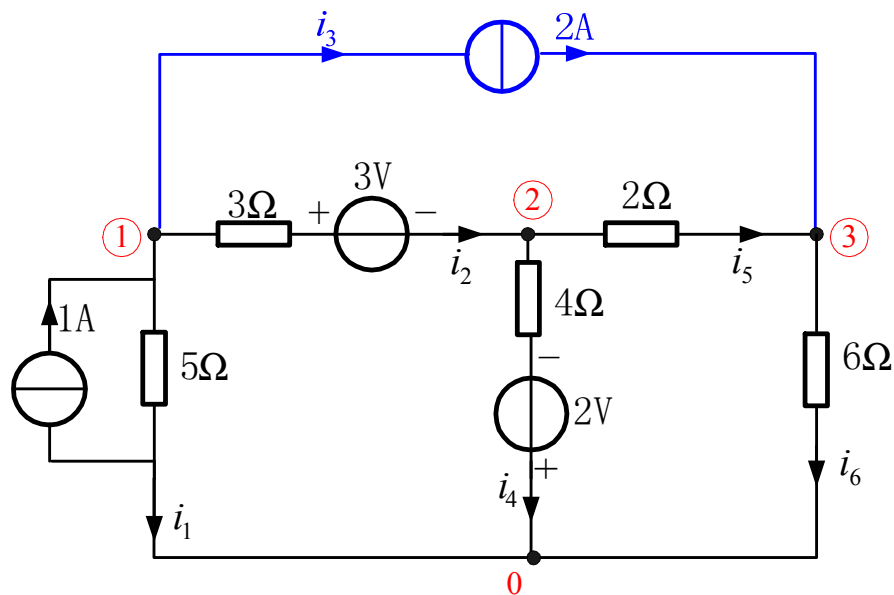

$$\begin{bmatrix} \\ \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{n1} \\ u_{n2} \\ u_{n3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \\ \\ \end{bmatrix}$$



b 无伴电压源处理方法1：无伴电压源的一端设为参考结点

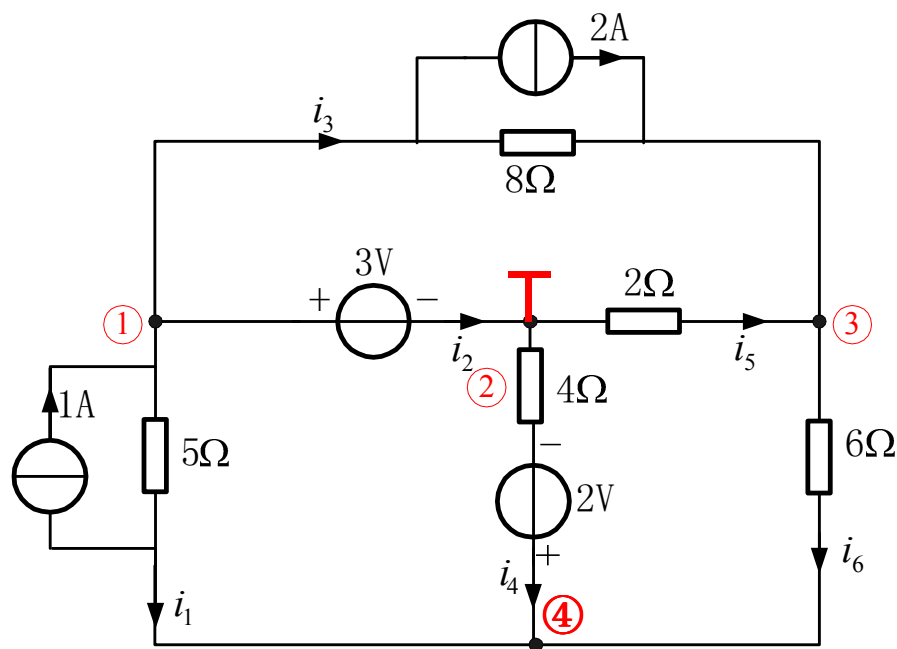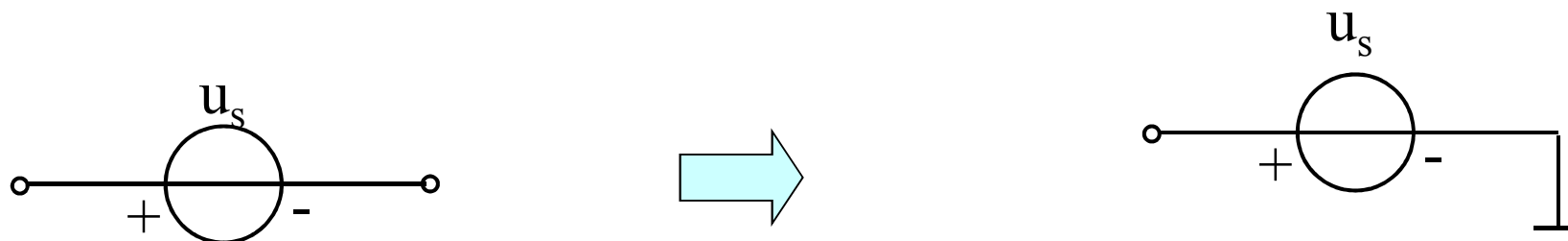

设结点2为参考结点，由结点法得：

$$\begin{cases} u_{n1} = 3 \\ -\frac{1}{8}u_{n1} - \frac{1}{6}u_{n4} + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{8}\right)u_{n3} = 2 \\ -\frac{1}{5}u_{n1} - \frac{1}{6}u_{n3} + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6}\right)u_{n4} = -1 + \frac{2}{4} \end{cases}$$


b 无伴电压源处理方法2：增设无伴电压源电流变量

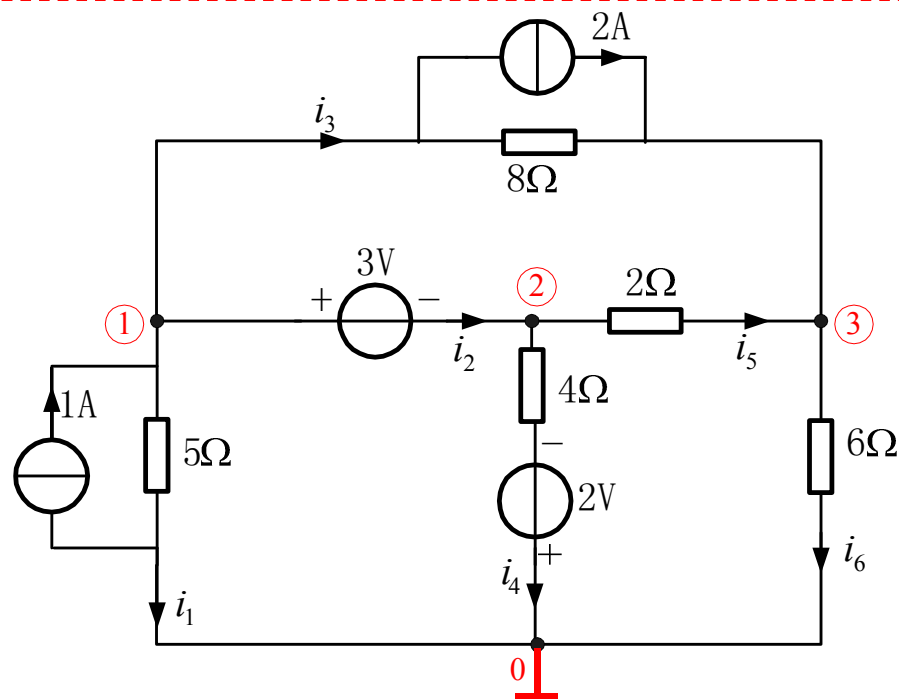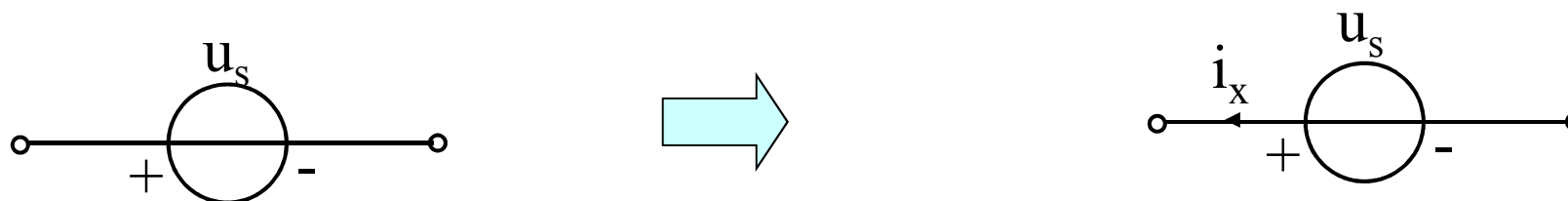

由结点法得：

$$\begin{cases} (\frac{1}{5} + \frac{1}{8})u_{n1} - \frac{1}{8}u_{n3} = -2 + 1 - i_2 \\ (\frac{1}{4} + \frac{1}{2})u_{n2} - \frac{1}{2}u_{n3} = +i_2 - \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{8}u_{n1} - \frac{1}{2}u_{n2} + (\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{8})u_{n3} = 2 \\ u_{n1} - u_{n2} = 3 \end{cases}$$

b无伴电压源处理方法3：广义结点法

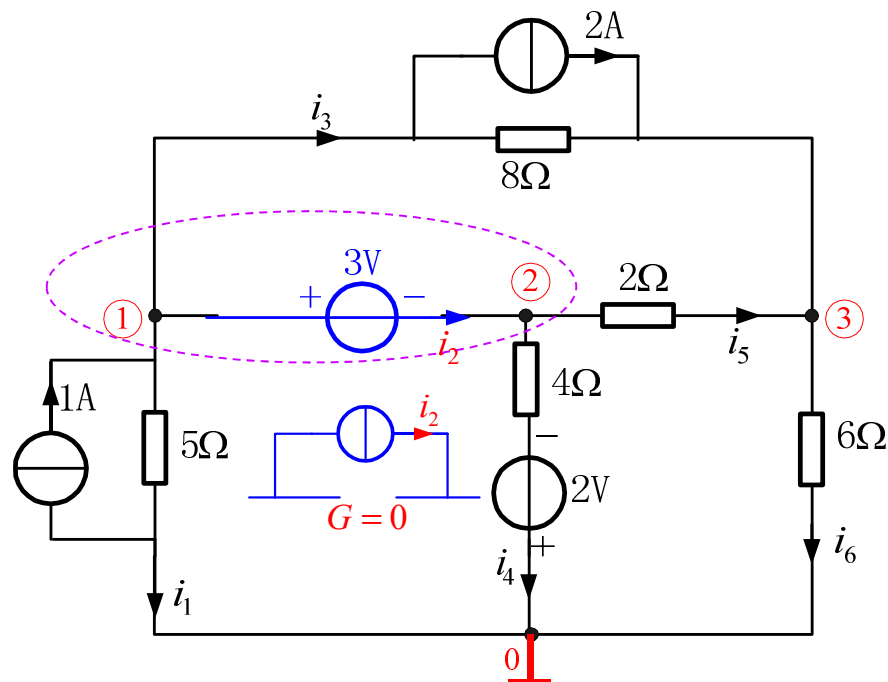

列写广义结点方程

$$\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{8}\right)u_{n1} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2}\right)u_{n2} - \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{2}\right)u_{n3} = 1 - 2 - \frac{2}{4}$$


$$\begin{bmatrix} \phantom{u_{n1}} \\ \phantom{u_{n2}} \\ \phantom{u_{n3}} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} u_{n1} \\ u_{n2} \\ u_{n3} \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} \phantom{u_{n1}} \\ \phantom{u_{n2}} \\ \phantom{u_{n3}} \end{bmatrix}$$


$$u_{n1} - u_{n2} = 3$$

例2：列写结点方程

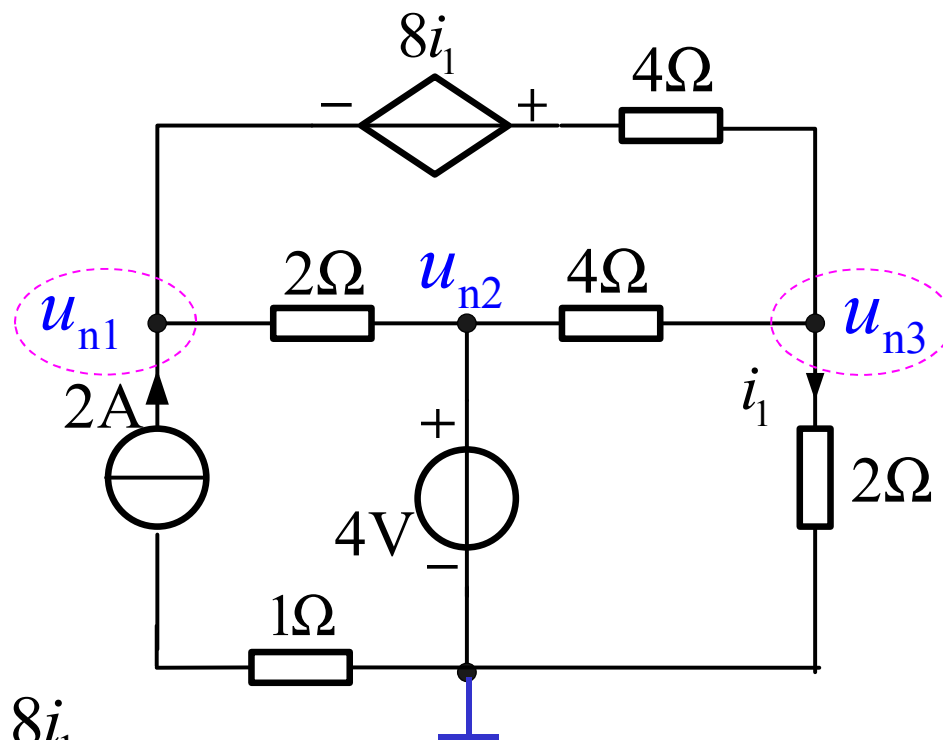


$$\begin{cases} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right)u_{n1} - \frac{1}{2}u_{n2} - \frac{1}{4}u_{n3} = 2 - \frac{8i_1}{4} \\ -\frac{1}{4}u_{n1} - \frac{1}{4}u_{n2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\right)u_{n3} = \frac{8i_1}{4} \\ u_{n2} = 4 \quad i_1 = \frac{1}{2}u_{n3} \end{cases}$$

例2：列写结点方程

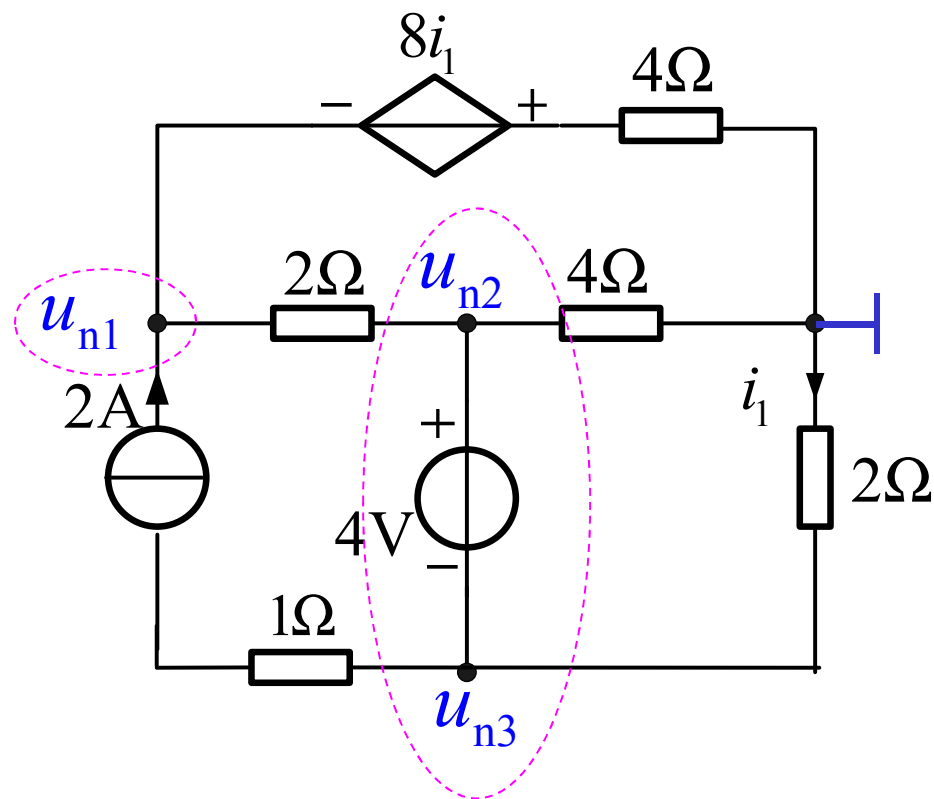

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) u_{n1} - \frac{1}{2} u_{n2} = 2 - \frac{8i_1}{4} \\ -\frac{1}{2} u_{n1} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \right) u_{n2} + \frac{1}{2} u_{n3} = -2 \\ u_{n2} - u_{n3} = 4 \quad i_1 = -\frac{1}{2} u_{n3} \end{cases}$$

练习：求独立电源提供的功率。

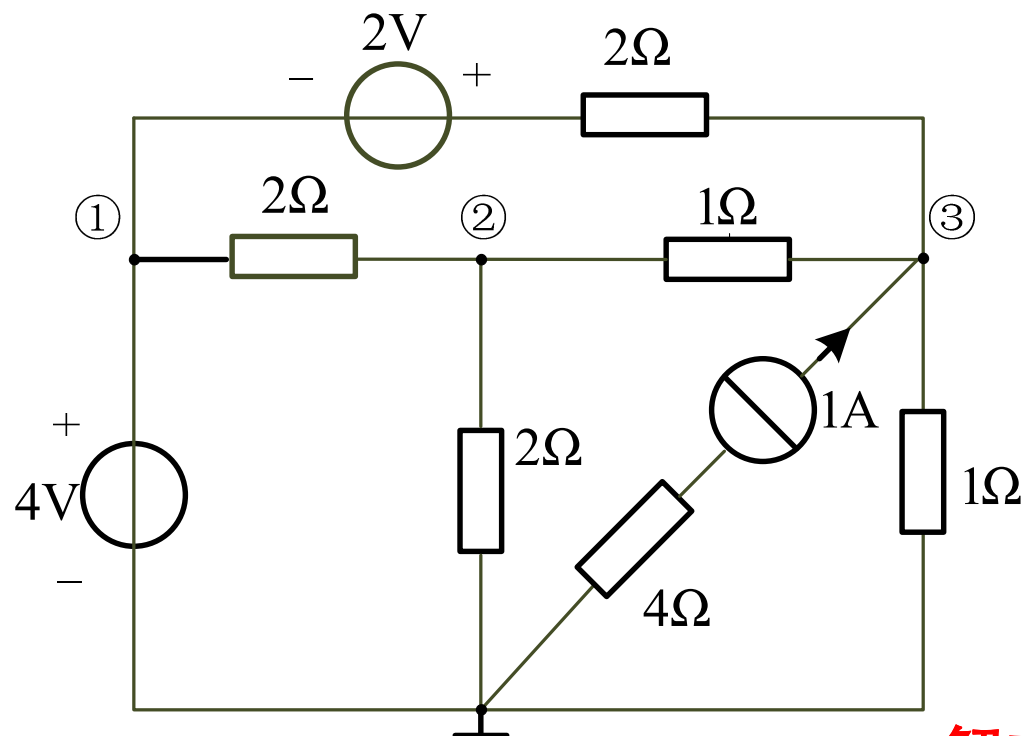

解方程得出：

$$U_{n1} = 4V$$

$$-\frac{1}{2}U_{n1} + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1\right)U_{n2} - U_{n3} = 0$$

$$-\frac{1}{2}U_{n1} - U_{n2} + \left(\frac{1}{2} + 1 + 1\right)U_{n3} = 1 + \frac{2}{2}$$

$$U_{n1} = 4V, U_{n2} = 2.25V, U_{n3} = 2.5V$$

$$P_{1A} = (U_{n3} + 4) \times 1 = 6.5W;$$


$$P_{2V} = \frac{U_{n1} - U_{n3} + 2}{2} \times 2 = 3.5W;$$

例3：已知某电路的结点方程，画出电路图。

$$\begin{cases} 4u_{n1} - 2u_{n2} - u_{n3} = 3 \\ -2u_{n1} + 16u_{n2} - 4u_{n3} = 0 \\ -u_{n1} - 2u_{n2} + 3u_{n3} = 1 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & -2 & -1 \\ -2 & 16 & -4 \\ -1 & -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{n1} \\ u_{n2} \\ u_{n3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$
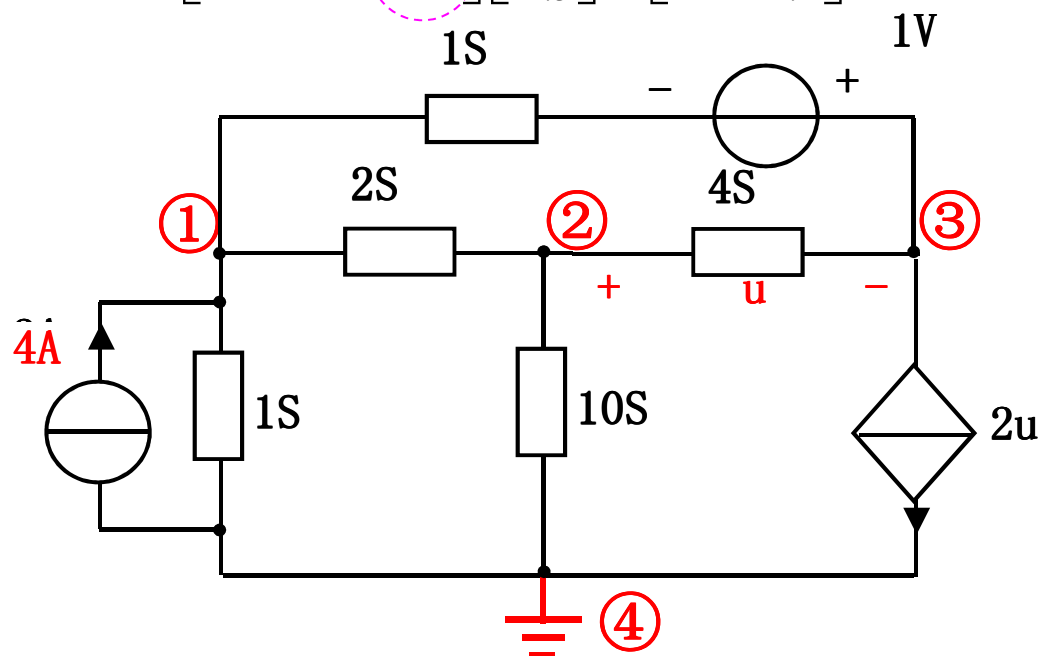
$$\begin{bmatrix} 4 & -2 & -1 \\ -2 & 16 & -4 \\ -1 & -4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{n1} \\ u_{n2} \\ u_{n3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 - 2u_{n2} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 4 & -2 & -1 \\ -2 & 16 & -4 \\ -1 & -4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{n1} \\ u_{n2} \\ u_{n3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 - 2u_{n2} + 2u_{n3} \end{bmatrix}$$



练习：已知某电路的结点方程，根据要求分别修改结点方程：（1）在结点2、3之间并联0.5欧姆的电阻；（2）在结点2、3之间并联电压源为2V、电阻为0.5欧姆的戴维南支路，电压源正极接到结点2。（3）在结点2、3之间并联2V的电压源，电压源正极接到结点2；（4）将2、3结点短接。

解（1）在结点2、3之间并联0.5欧姆的电阻；

$$\begin{cases} 4u_{n1} - 2u_{n2} - u_{n3} = 3 \\ -2u_{n1} + 18u_{n2} - 6u_{n3} = 0 \\ -u_{n1} - 4u_{n2} + 5u_{n3} = 1 \end{cases}$$

（2）在结点2、3之间并联2V、0.5欧姆的戴维南支路，电压源正极接到结点2；

$$\begin{cases} 4u_{n1} - 2u_{n2} - u_{n3} = 3 \\ -2u_{n1} + 18u_{n2} - 6u_{n3} = 4 \\ -u_{n1} - 4u_{n2} + 5u_{n3} = -3 \end{cases}$$

（3）在结点2、3之间并联2V的电压源；

$$\begin{cases} 4u_{n1} - 2u_{n2} - u_{n3} = 3 \\ -3u_{n1} + 14u_{n2} - 1u_{n3} = 1 \\ u_{n2} - u_{n3} = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4u_{n1} - 2u_{n2} - u_{n3} = 3 \\ -2u_{n1} + 16u_{n2} - 4u_{n3} = 0 \\ -u_{n1} - 2u_{n2} + 3u_{n3} = 1 \end{cases}$$

（4）结点2、3短路；

$$\begin{cases} 4u_{n1} - 2u_{n2} - u_{n3} = 3 \\ -3u_{n1} + 14u_{n2} - 1u_{n3} = 1 \\ u_{n2} = u_{n3} \end{cases}$$

思考题1：在结点2与参考结点之间接2V、0.5欧姆的戴维南支路，电压源正极接到结点2？

思考题2：结点2接参考结点？

$$\begin{cases} 4u_{n1} - 2u_{n2} - u_{n3} = 3 \\ -2u_{n1} + 18u_{n2} - 4u_{n3} = 4 \\ -u_{n1} - 2u_{n2} + 3u_{n3} = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} 4u_{n1} - (0) - u_{n3} = 3 \\ u_{n2} = 0 \\ -u_{n1} - (0) + 3u_{n3} = 1 \end{cases}$$

3.4 网孔分析法 (Mesh analysis)


基本思想： 为减少未知量(方程)的个数，可以假想每个网孔中有一个网孔电流。则各支路电流可用网孔电流线性组合表示。

以网孔电流为变量，对各网孔列写KVL方程并求解，称为网孔分析法。

3.4 网孔分析法 Mesh analysis

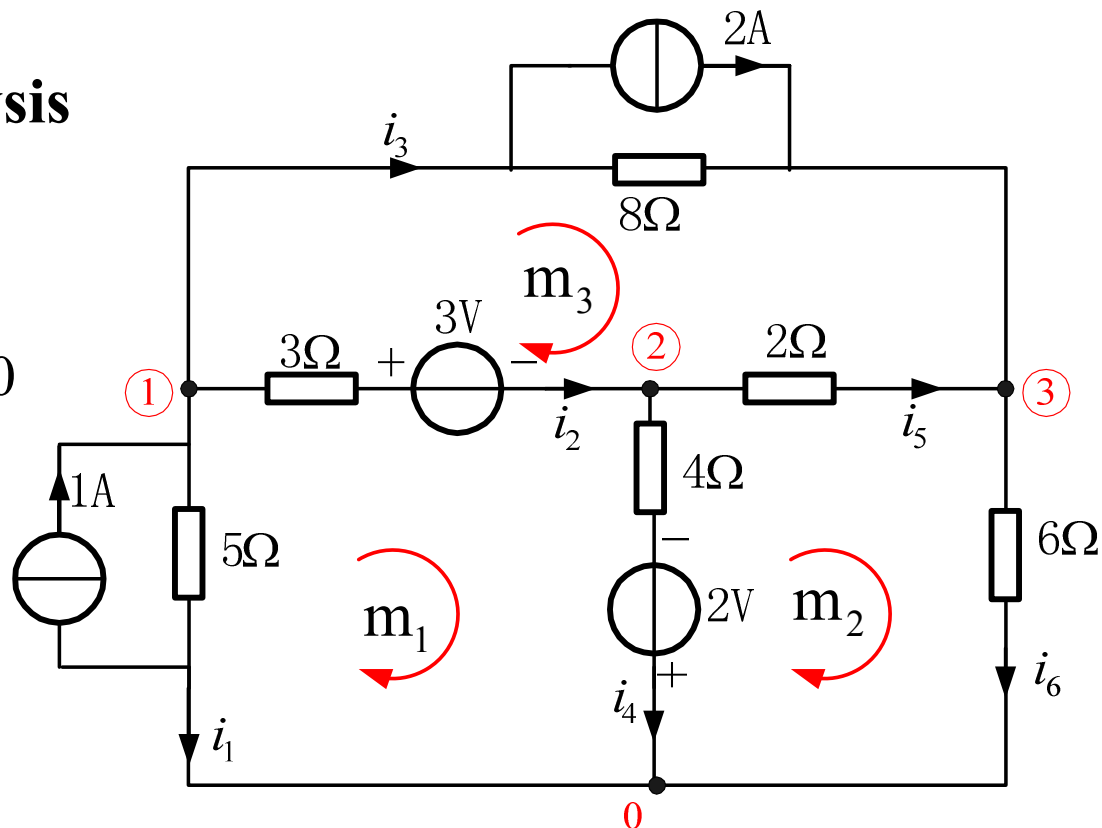1. 网孔KVL

$$\begin{cases} 5(-i_1 - 1) + [3i_2 + 3] + [4i_4 - 2] = 0 \\ [-4i_4 + 2] + 2i_5 + 6i_6 = 0 \\ 8(i_3 - 2) - 2i_5 + [-3i_2 - 3] = 0 \end{cases}$$



2. 网孔电流 Mesh currents

$$i_1 = -i_{m1} \quad i_2 = i_{m1} - i_{m3}$$

$$i_3 = i_{m3} \quad i_4 = i_{m1} - i_{m2}$$

$$i_5 = i_{m2} - i_{m3} \quad i_6 = i_{m2}$$

3. 网孔方程 Mesh equations

$$\begin{cases} 5(i_{m1} - 1) + [3(i_{m1} - i_{m3}) + 3] + [4(i_{m1} - i_{m2}) - 2] = 0 \\ [4(i_{m2} - i_{m1}) + 2] + 2(i_{m2} - i_{m3}) + 6i_{m2} = 0 \\ 8(i_{m3} - 2) + 2(i_{m3} - i_{m2}) + [3(i_{m3} - i_{m1}) - 3] = 0 \end{cases}$$


3.4 网孔分析法 Mesh analysis

4. 网孔方程 Mesh equations 整理

$$(5+3+4)i_{m1} - 4i_{m2} - 3i_{m3} \\ = 5 \times 1 - 3 + 2$$

$$-4i_{m1} + (4+2+6)i_{m2} - 2i_{m3} \\ = -2$$
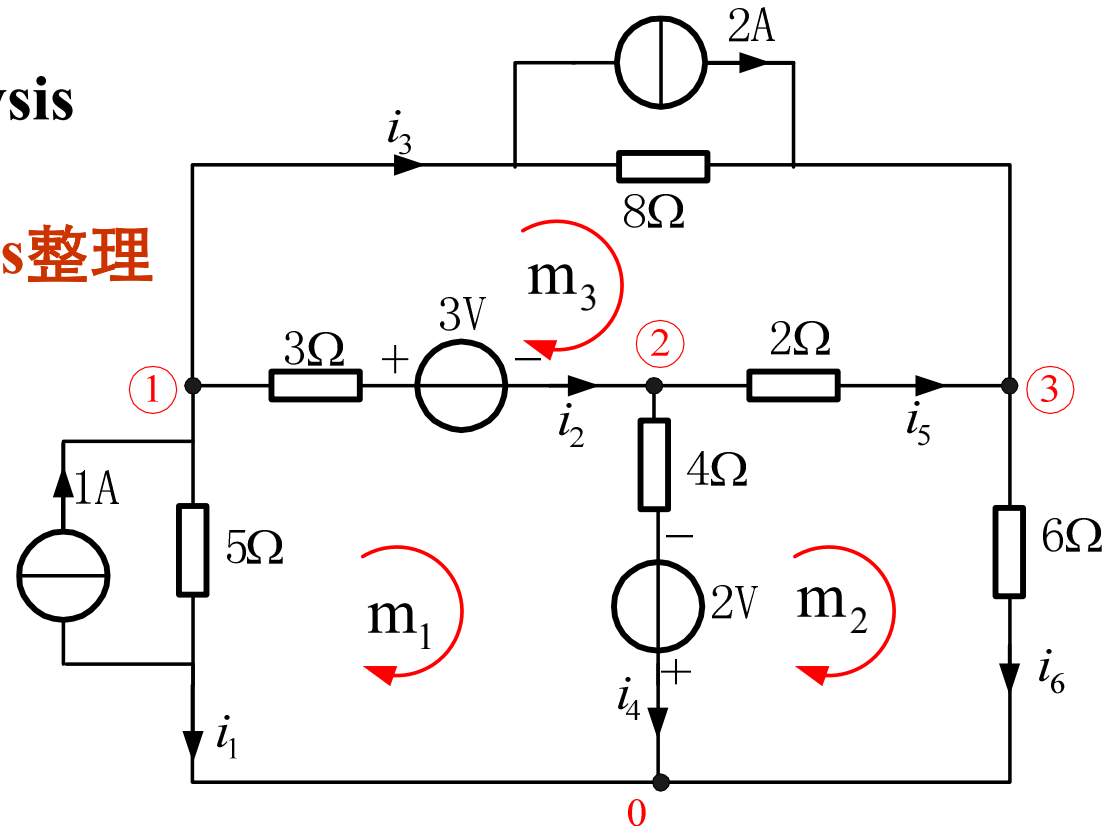
$$-3i_{m1} - 2i_{m2} + (8+2+3)i_{m3} \\ = 2 \times 8 + 3$$



3. 网孔方程 Mesh equations

$$5(i_{m1} - 1) + [3(i_{m1} - i_{m3}) + 3] + [4(i_{m1} - i_{m2}) - 2] = 0$$

$$[4(i_{m2} - i_{m1}) + 2] + 2(i_{m2} - i_{m3}) + 6i_{m2} = 0$$

$$8(i_{m3} - 2) + 2(i_{m3} - i_{m2}) + [3(i_{m3} - i_{m1}) - 3] = 0$$


3.4 网孔分析法 Mesh analysis

4. 网孔方程 Mesh equations 整理

$$(5+3+4)i_{m1} - 4i_{m2} - 3i_{m3} \\ = 5 \times 1 - 3 + 2$$

$$-4i_{m1} + (4+2+6)i_{m2} - 2i_{m3} \\ = -2$$
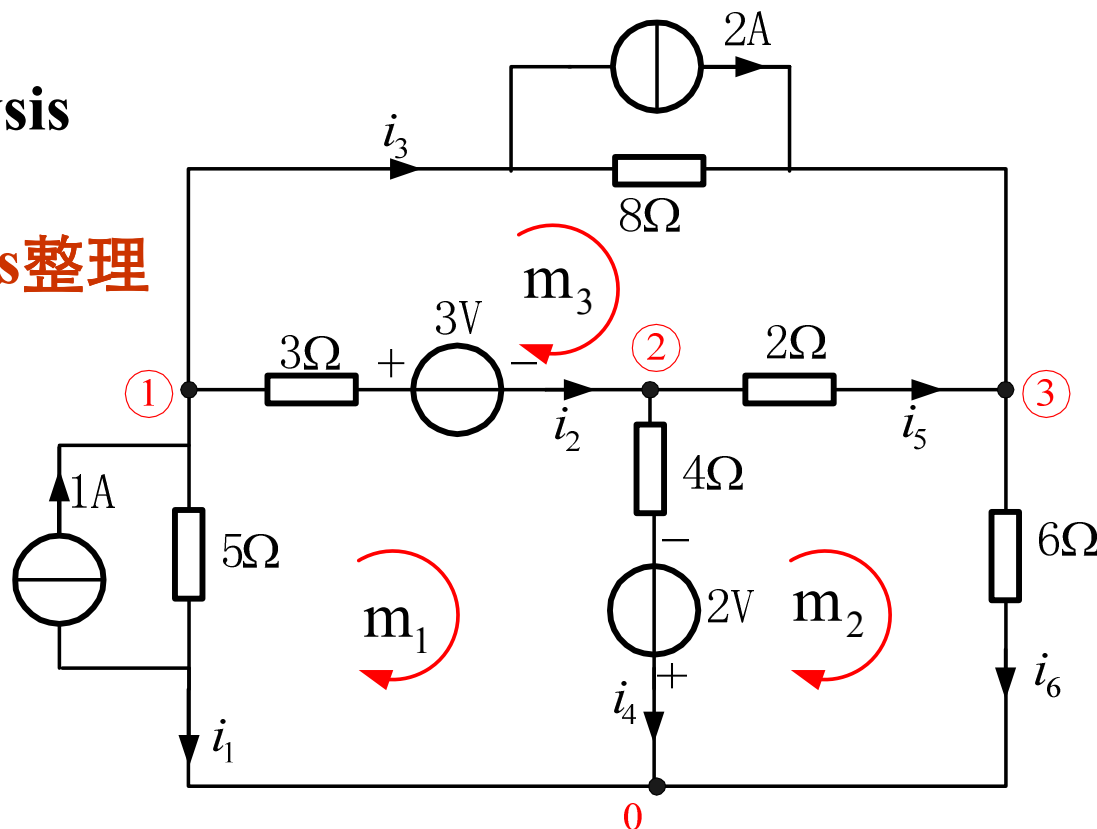
$$-3i_{m1} - 2i_{m2} + (8+2+3)i_{m3} \\ = 2 \times 8 + 3$$



$$\begin{bmatrix} 5+4+3 & -4 & -3 \\ -4 & 4+2+6 & -2 \\ -3 & -2 & 8+2+3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{m1} \\ i_{m2} \\ i_{m3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \times 1 - 3 + 2 \\ -2 \\ 2 \times 8 + 3 \end{bmatrix}$$

5. 快速列写法

$$(5+3+4)i_{m1} - 4i_{m2} - 3i_{m3} \\ = 5 \times 1 - 3 + 2$$

$$-4i_{m1} + (4+2+6)i_{m2} - 2i_{m3} \\ = -2$$

$$-3i_{m1} - 2i_{m2} + (8+2+3)i_{m3} \\ = 2 \times 8 + 3$$


R_{kk} : k网孔内各支路电阻之和

R_{kk} : Self - resistance

R_{kj} : k、j网孔间各支路电阻之和的负值 R_{kj} : Mutual - resistance

u_{smk} : k网孔内各电压源代数和, 与网孔绕向反为正



u_{smk} : Mesh voltage source

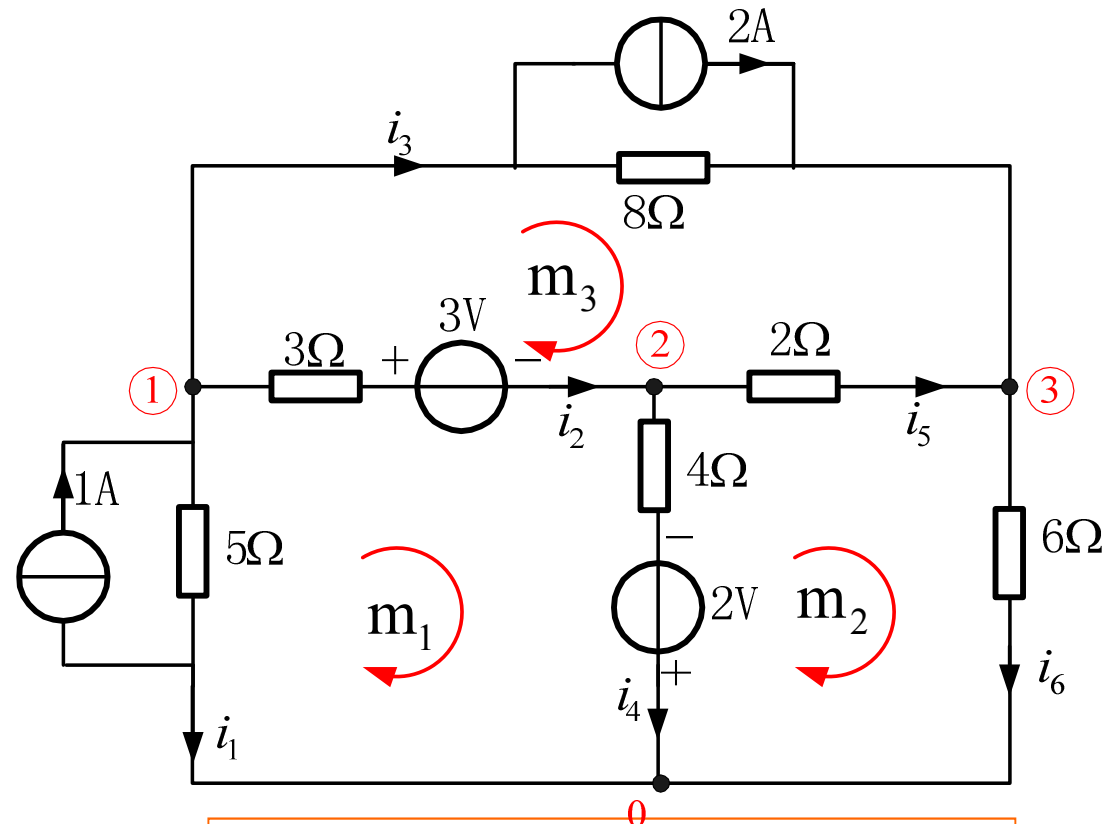

$$\begin{cases} R_{11}i_{m1} - R_{12}i_{m2} - R_{13}i_{m3} = u_{sm1} \\ -R_{21}i_{m1} + R_{22}i_{m2} - R_{23}i_{m3} = u_{sm2} \\ -R_{31}i_{m1} - R_{32}i_{m2} + R_{33}i_{m3} = u_{sm3} \end{cases}$$

4. 对电源支路的处理

a. 电压源支路视为电阻为零的戴维南支路

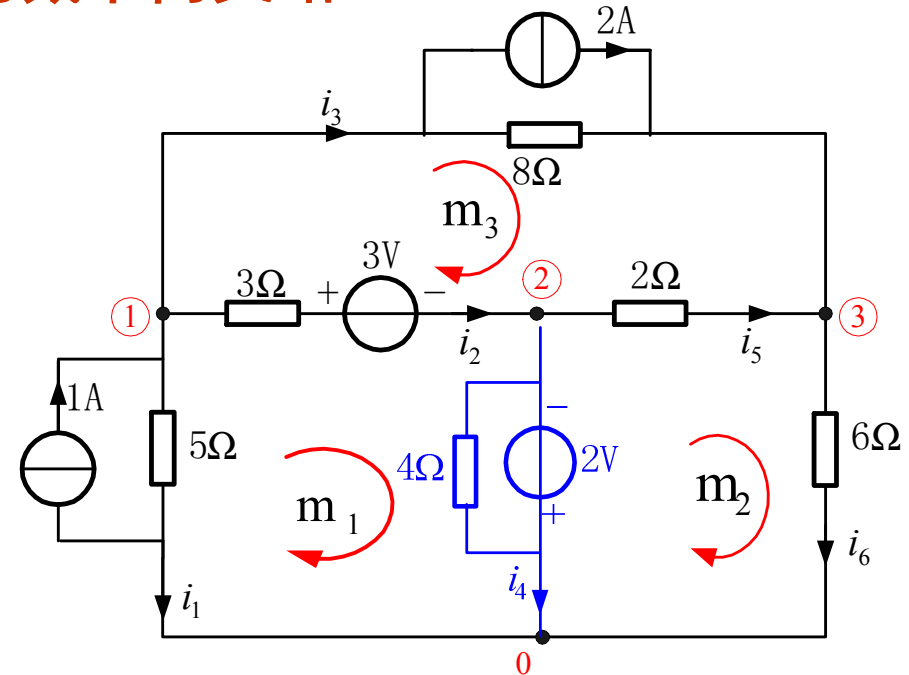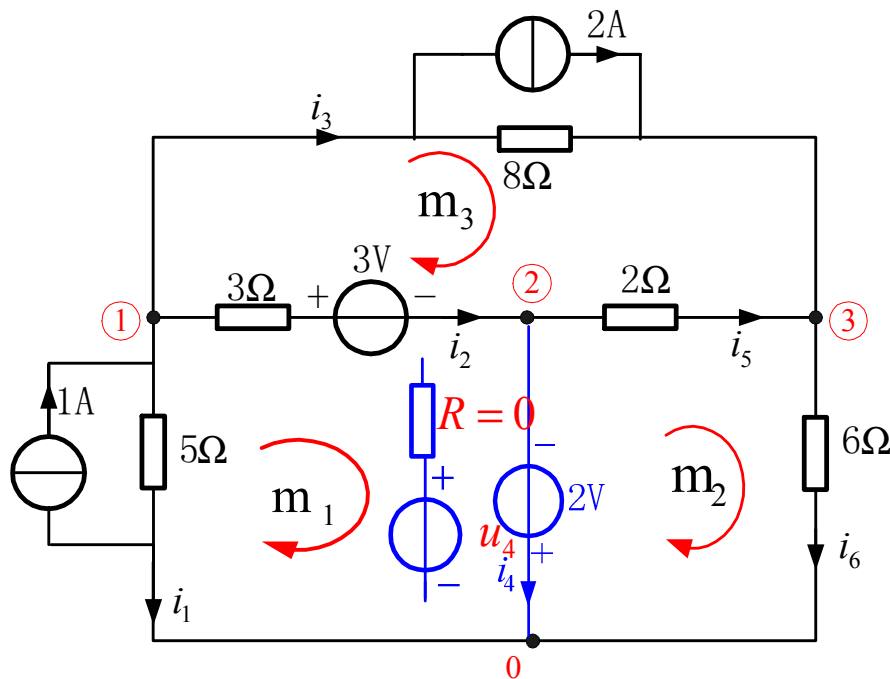

$$(5 + 3) i_{m1} - 0 i_{m2} - 3 i_{m3} = 5 \times 1 - 3 + 2$$


$$0 i_{m1} + (2 + 6) i_{m2} - 2 i_{m3} = -2$$

$$-3 i_{m1} - 2 i_{m2} + (8 + 2 + 3) i_{m3} = 2 \times 8 + 3$$

4. 对电源支路的处理

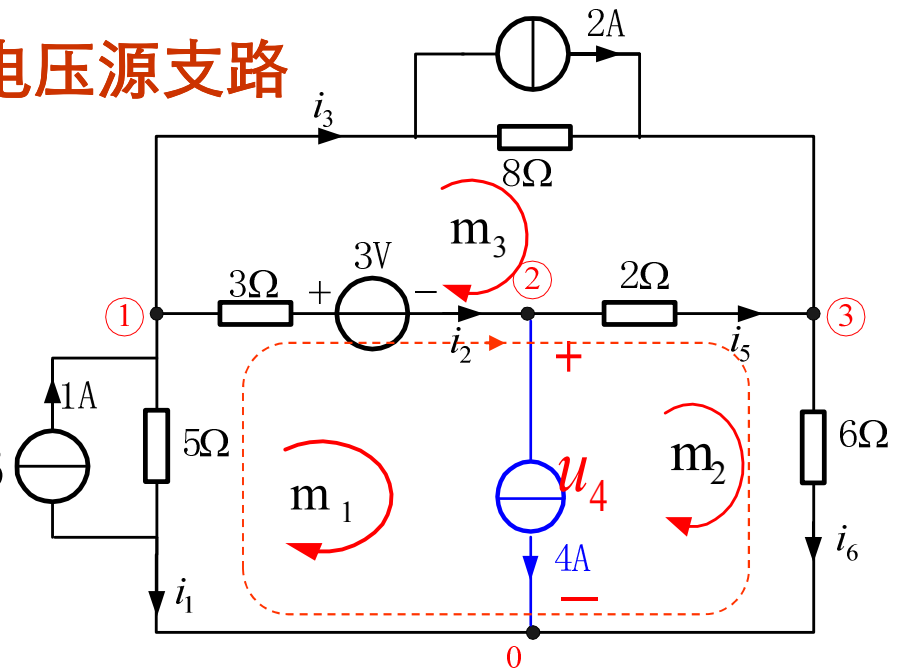b. 电流源支路视为电压为 u_4 的电压源支路

$$\begin{cases} (5+3) i_{m1} - 3i_{m3} = 5 \times 1 - 3 - u_4 \\ (2+6) i_{m2} - 2i_{m3} = u_4 \\ -3i_{m1} - 2i_{m2} + (8+2+3)i_{m3} = 2 \times 8 + 3 \\ i_{m1} - i_{m2} = 4 \quad (4 \text{ 个方程}) \end{cases}$$




• 应用回路的KVL——广义网孔 (3个方程)

$$\begin{cases} (5+3) i_{m1} + (2+6) i_{m2} - (3+2) i_{m3} = 5 \times 1 - 3 \\ -3i_{m1} - 2i_{m2} + (8+2+3)i_{m3} = 2 \times 8 + 3 \\ i_{m1} - i_{m2} = 4 \end{cases}$$

讨论 —— 目标2：网孔分析法应用

例4：列写网孔方程。

网孔分析法：

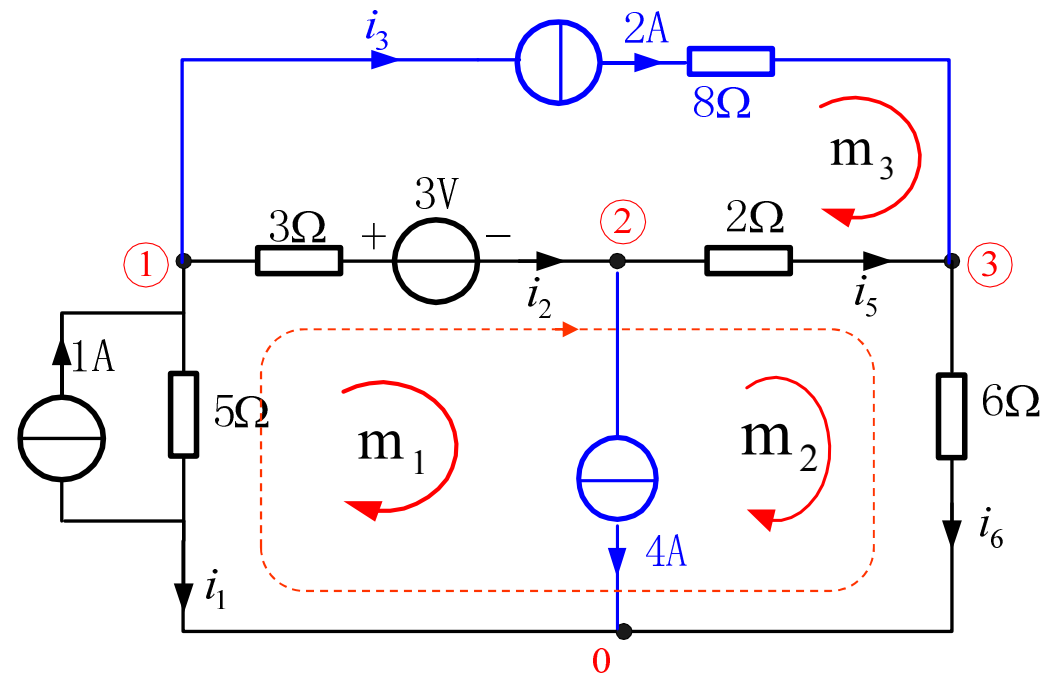


$$\begin{cases} (5+3) i_{m1} + (2+6) i_{m2} - (3+2) i_{m3} = 5 \times 1 - 3 \\ i_{m1} - i_{m2} = 4 \\ i_{m3} = 2 \end{cases}$$

讨论 —— 目标2：网孔分析法应用

例4：列写回孔方程.


回路分析法：

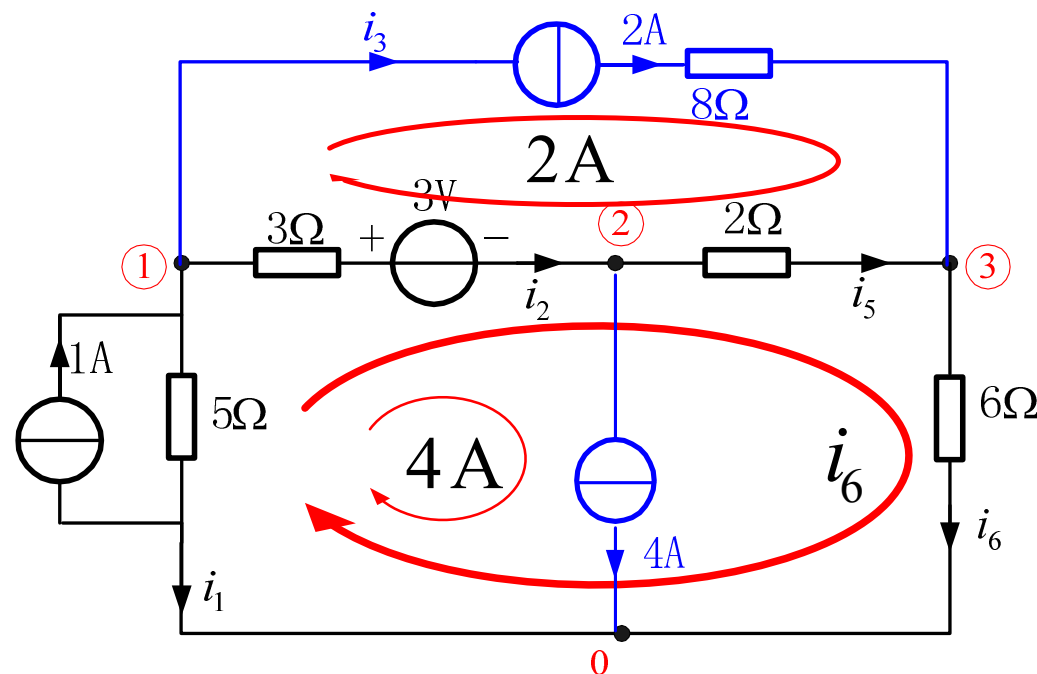

$$(5 + 3 + 2 + 6) i_6 + (3 + 5) \times 4 - (3 + 2) \times 2 = 5 \times 1 - 3$$

讨论 —— 目标2：网孔分析法应用

练习：列写网孔方程。

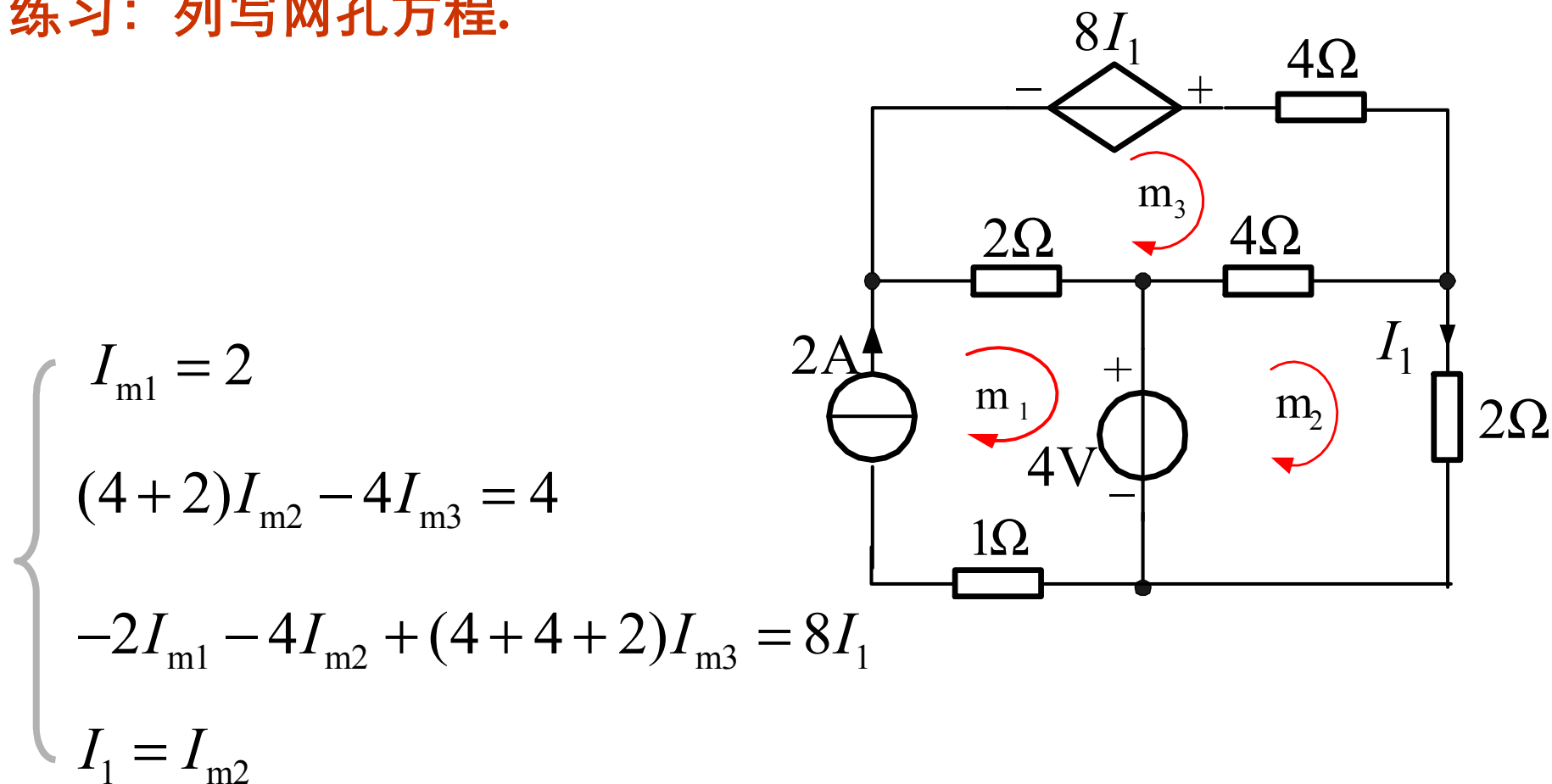

讨论 —— 目标3：合理选择分析法

例6：计算电源功率

结点法？网孔分析法？


Mesh analysis:

$$\left\{ \begin{array}{l} i_{m3} = 2 \\ i_{m4} = -1 \\ i_{m1} - i_{m2} = 0.5u \\ (4+2)i_{m1} + (4+2)i_{m2} - (2+4)i_{m3} - 2i_{m4} = 8 \\ u = -6i_{m3} + 2(i_{m1} - i_{m3}) + 4(i_{m2} - i_{m3}) \end{array} \right.$$

解得 $i_{m1} = -1\text{A}$, $i_{m2} = 4\text{A}$, $u = -10\text{V}$

计算独立源的功率
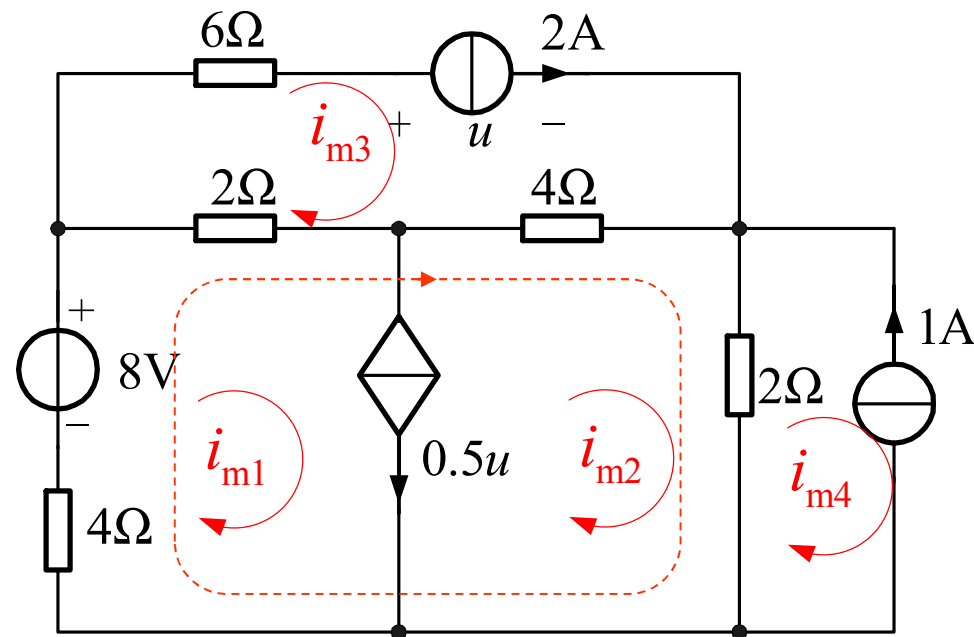
$$p_{8\text{V}} = 8i_{m1} = 8 \times (-1) = -8\text{W} \quad \text{吸收功率}$$



$$p_{2\text{A}} = u \times i_{m3} = -10 \times 2 = -20\text{W}$$

发出功率

$$p_{1\text{A}} = 1 \times 2(i_{m2} - i_{m4}) = 10\text{W}$$


发出功率

讨论 —— 目标3：合理选择分析法

例6：计算电源功率

结点法？网孔分析法？

回路分析法：

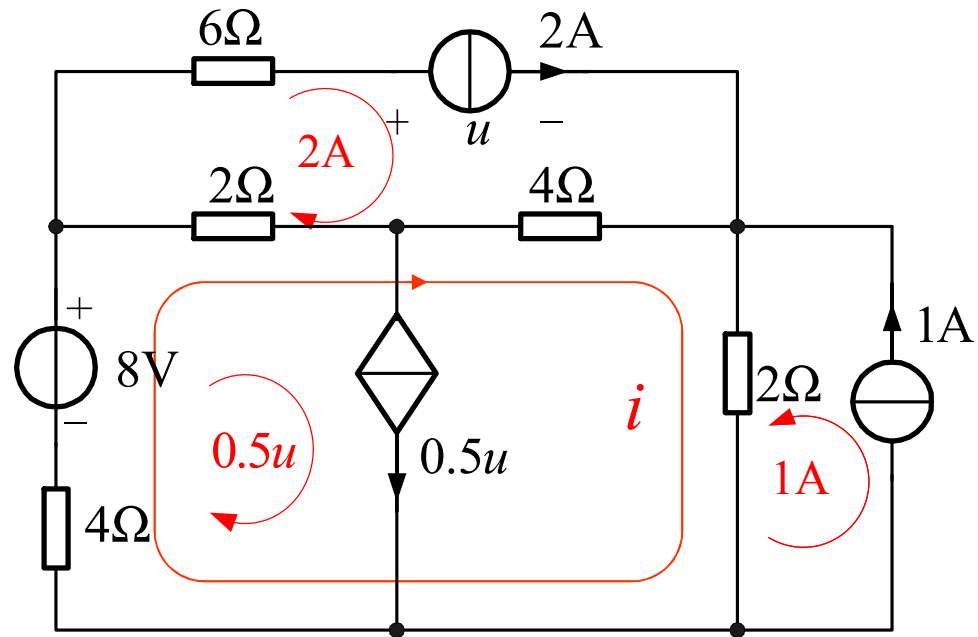

$$(4 + 2 + 2 + 4) i + (4 + 2) \times 0.5u - (2 + 4) \times 2 + 2 \times 1 = 8$$

$$u = -6 \times 2 + 2(i + 0.5u - 2) + 4(i - 2)$$

$$\text{解得 } i = 4\text{A}, u = -10\text{V}$$

例7：计算独立电源功率

结点法？网孔分析法？


Nodal analysis:

$$(\frac{1}{2} + \frac{1}{2})u_{n_3} - \frac{1}{2}u_{n_2} = -3u$$

$$u = u_{n3}$$

$$I = -\frac{u_{n2} - 4}{1} = -\frac{6 - 2I - 4}{1}$$

$$u_{n1} = 6$$

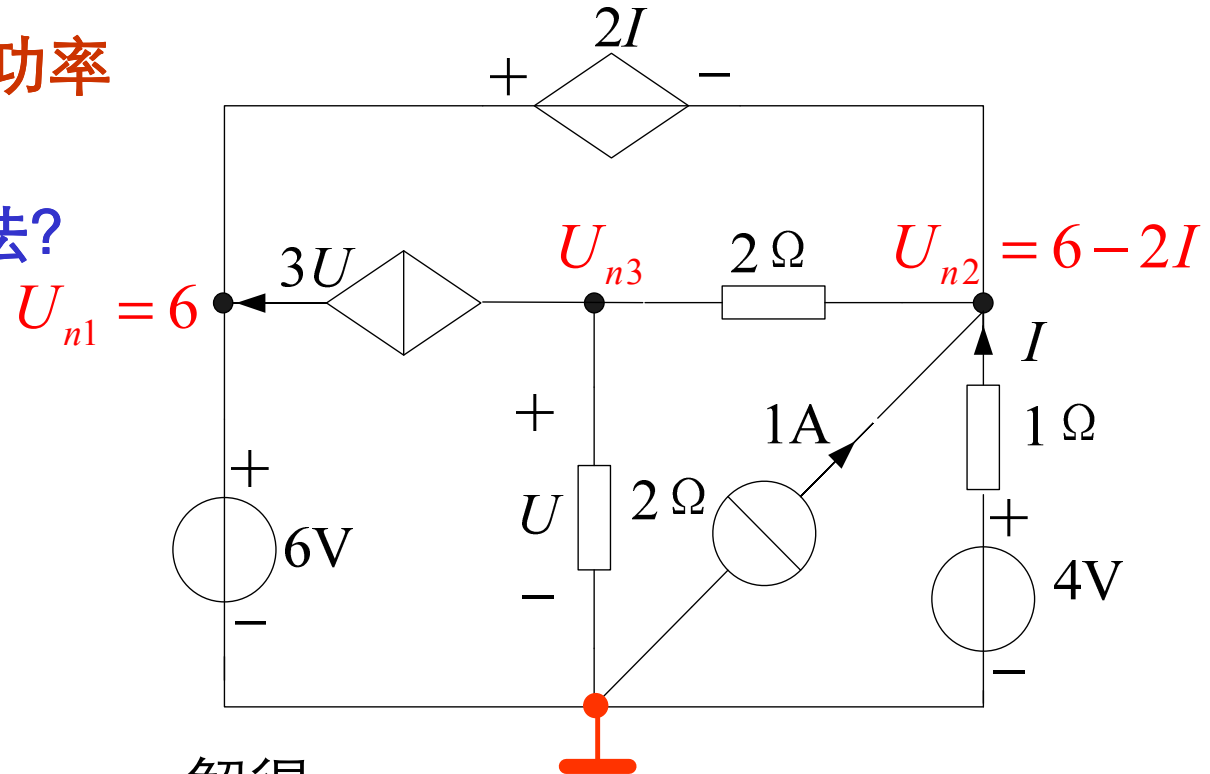

解得

$$u_{n2} = 2V, \quad u_{n3} = 0.25V, \quad I = 2A$$


$$P_{6V} = 6 \times (\frac{u_{n3}}{2} - 1 - I) = -17.25W \quad \text{吸收功率}$$

$$P_{4V} = 4 \times I = 8W$$
 发出功率

$$P_{1A} = 1 \times u_{n2} = 2W \quad \text{发出功率}$$

讨论 —— 目标3：合理选择分析法

课下练习1：计算 I_1 及各电源功率。

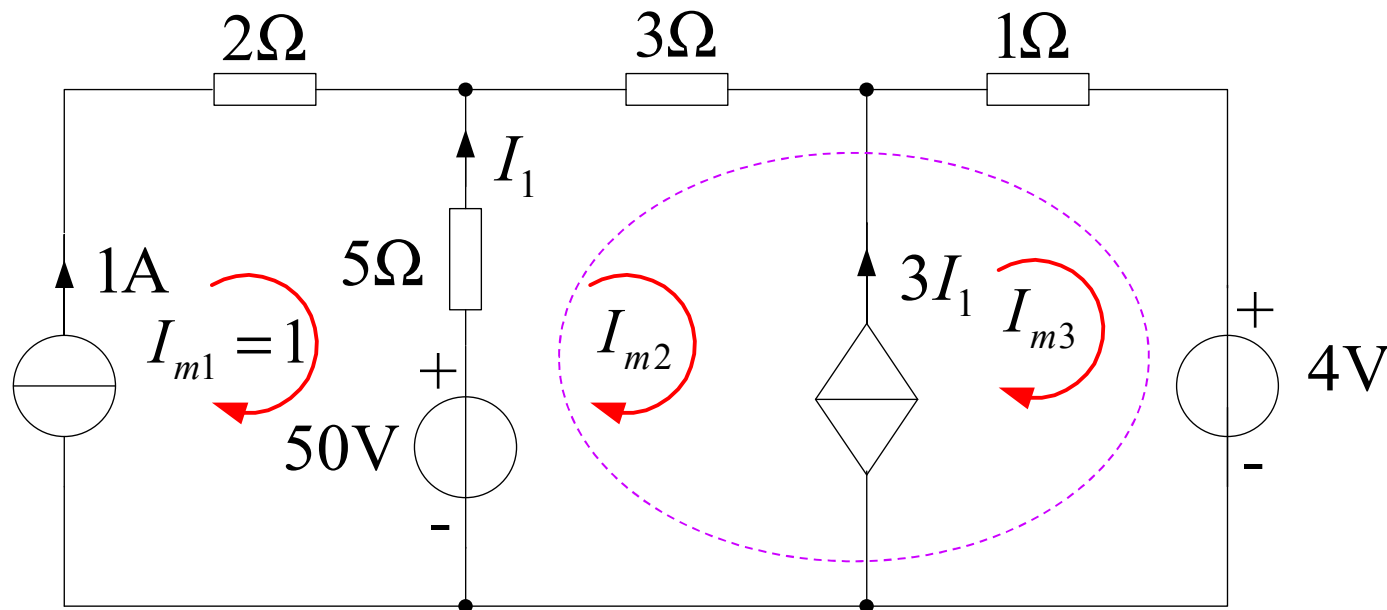

Mesh analysis:

$$\left\{ \begin{array}{l} (3 + 5)I_{m2} + 1 \times I_{m3} - 5I_{m1} = 50 - 4 \\ I_{m3} - I_{m2} = 3I_1 \\ I_{m2} - I_{m1} = I_1 \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} I_1 = 3.5 \\ I_{m2} = 4.5 \\ I_{m3} = 15 \end{array}$$

$$P_{1A} = 1 \times (2 \times 1 - 5I_1 + 50) \quad P_{50V} = 50I_1 \quad P_{4V} = -4I_{m3}$$

课下练习2：求 I

回路方程为

$$I_{m1}=1$$

$$I_{m2}=1.5U_1$$


$$2I_{m1}+2I_{m2}+(2+2+2)I_{m3}=4+10$$

约束方程为

$$U_1=2I_{m3}$$

解方程得出：
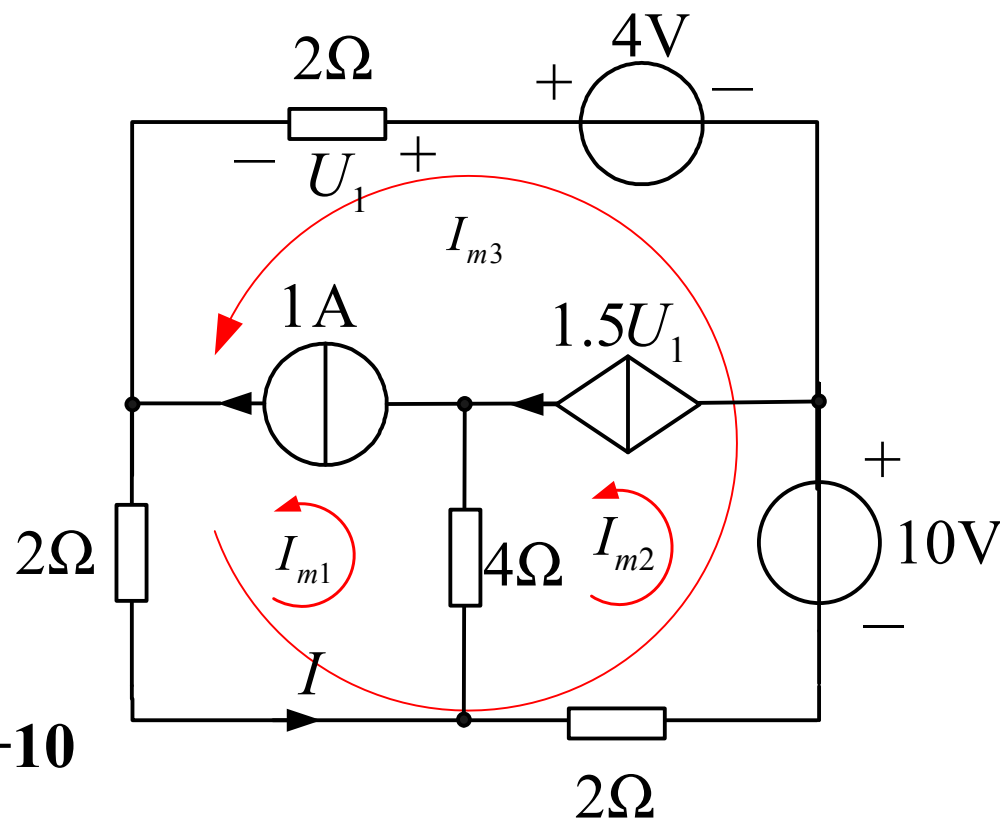
$$I_{m3}=1\text{A} \quad I=I_{m1}+I_{m3}=2\text{A}$$



3.5 网孔法和结点法的比较:

(1) 方程数量的比较

	KCL方程	KVL方程	方程总数
支路法	$n-1$	$b-(n-1)$	b
网孔法	0	$b-(n-1)$	$b-(n-1)$
结点法	$n-1$	0	$n-1$

(2) 对于非平面电路，选独立回路不容易，因此不用网孔法，而独立结点较容易。

(3) 目前用计算机分析网络(电网，集成电路设计等)采用结点法较多。

计划学时：4学时；课后学习12学时

作业：

3-7、3-11常规网络结点方程

3-14 含电源支路电路的结点方程

3-28 常规网络网孔方程

3-30 含电源支路电路的网孔方程

3-38、3-40 方法选择